 


# Decodificador



Enable = 1					
$A$	$B$	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1


Enable = 0					
$A$	$B$	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0

$$D_0 = \overline{A} \overline{B}$$


$$D_1 = \overline{A} B$$

$$D_2 = A \overline{B}$$

$$D_3 = A B$$

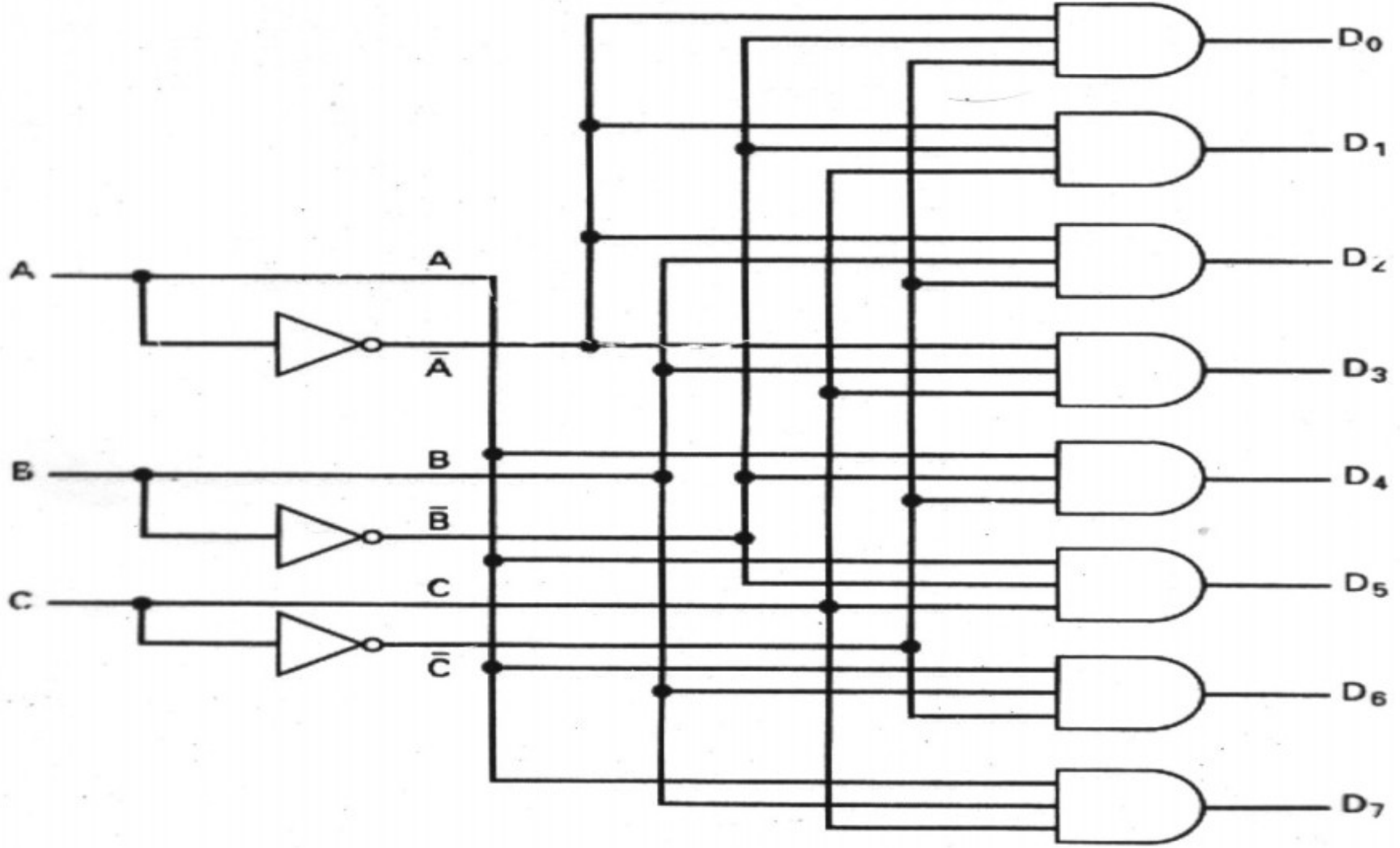


# Multiplexador

 

$A$	$B$	$F$
0	0	$D_0$
0	1	$D_1$
1	0	$D_2$
1	1	$D_3$


$$F = \overline{A} \overline{B} D_0 + \overline{A} B D_1 + A \overline{B} D_2 + A B D_3$$

# MULTIplexador

 

MULTIplexador

# De-multiplexador

 


$$\begin{aligned}
 F_0 &= D \bar{A} \bar{B} & F_2 &= D A \bar{B} \\
 F_1 &= D \bar{A} B & F_3 &= D A B
 \end{aligned}$$

$D$	$A$	$B$	$F_0$	$F_1$	$F_2$	$F_3$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

A	B	Vem-1	Soma	Vai-1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(a)

 

(b)

Fig. 3.19 (a) A tabela verdade para o somador completo. (b) O circuito de um somador completo.

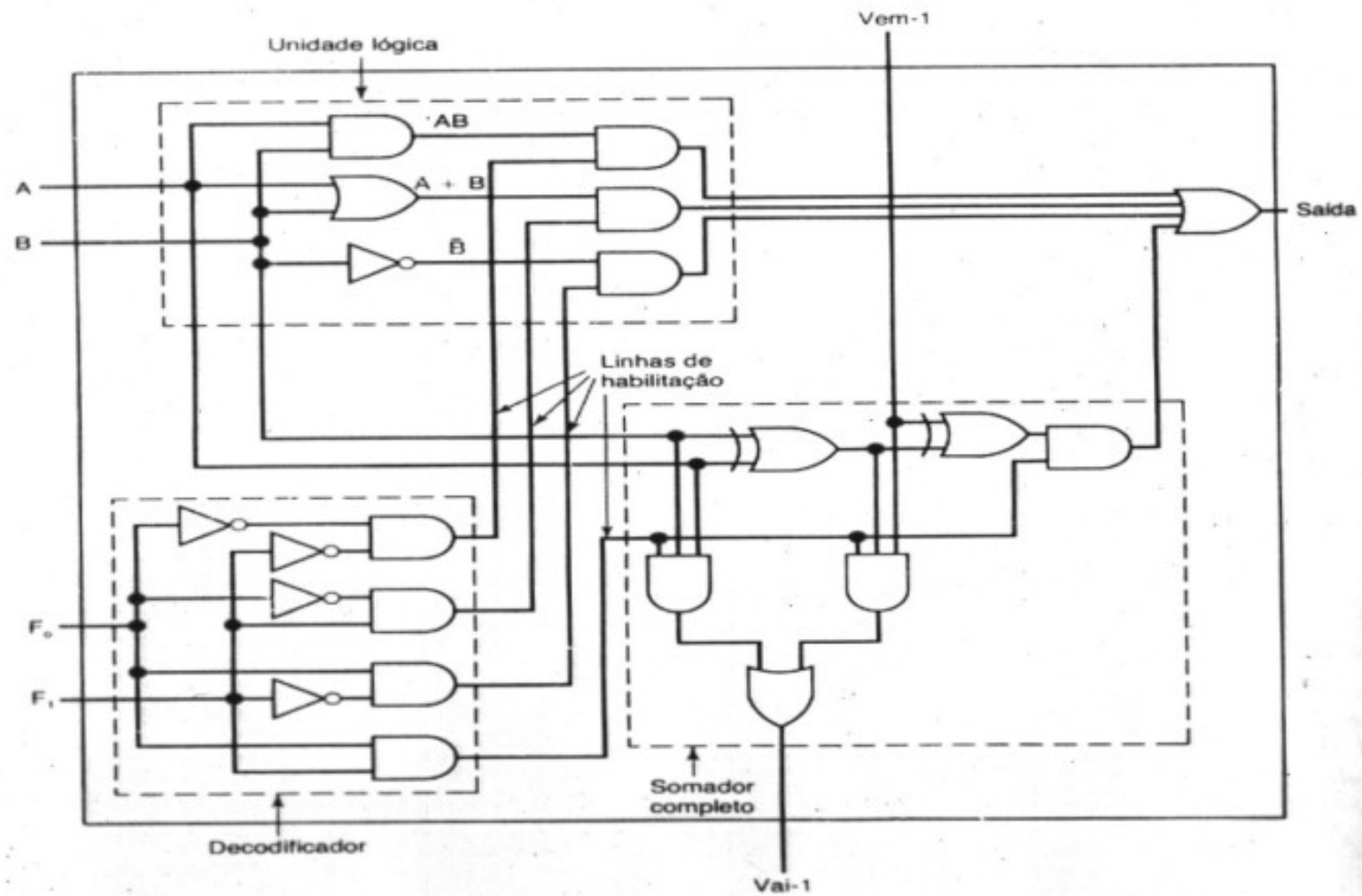


Fig. 3.20 Uma ALU de 1 bit.

## Somador Completo de 4 bits com propagação de "vai-um"

