
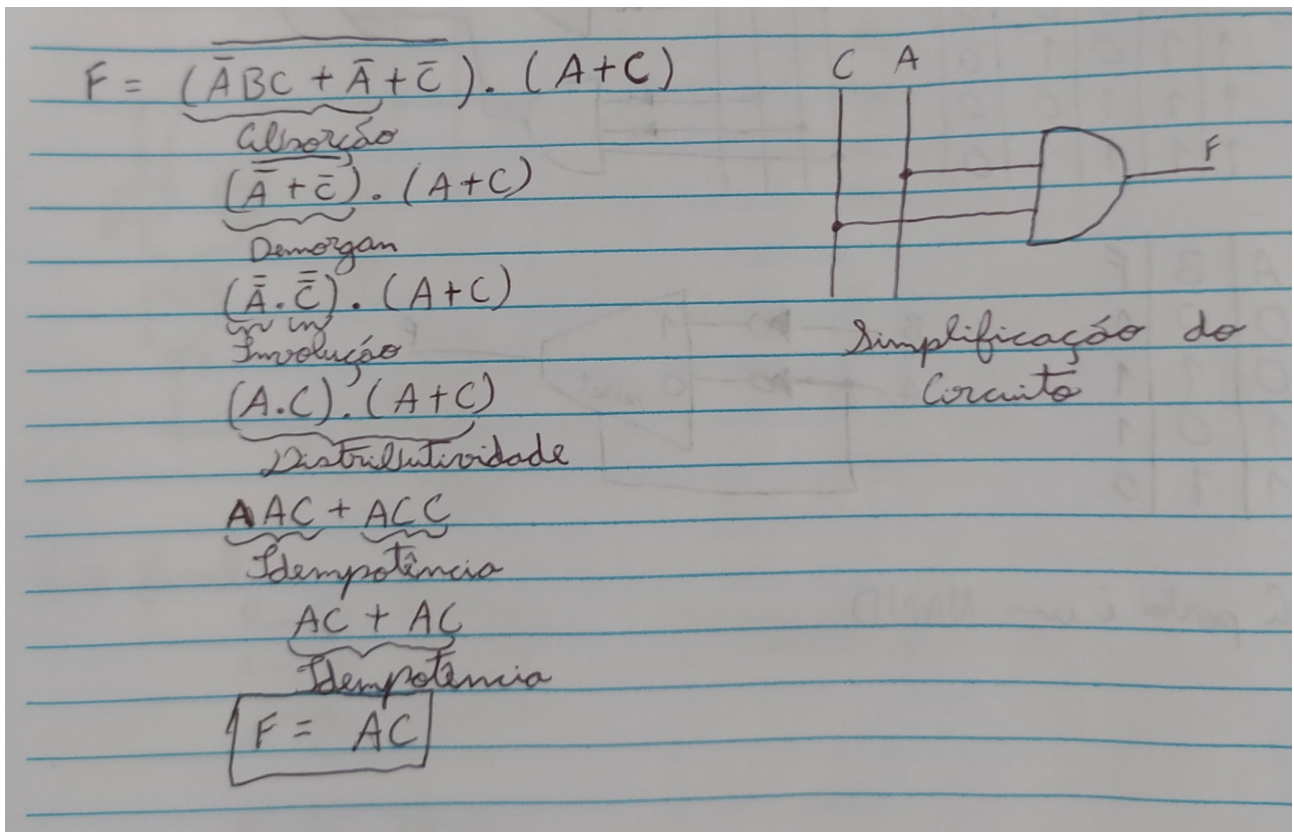


## PROVA - INTRODUÇÃO A SISTEMAS DIGITAIS

Aluno: Daniel Sant' Anna Andrade  
Matrícula: 20200036904

1)

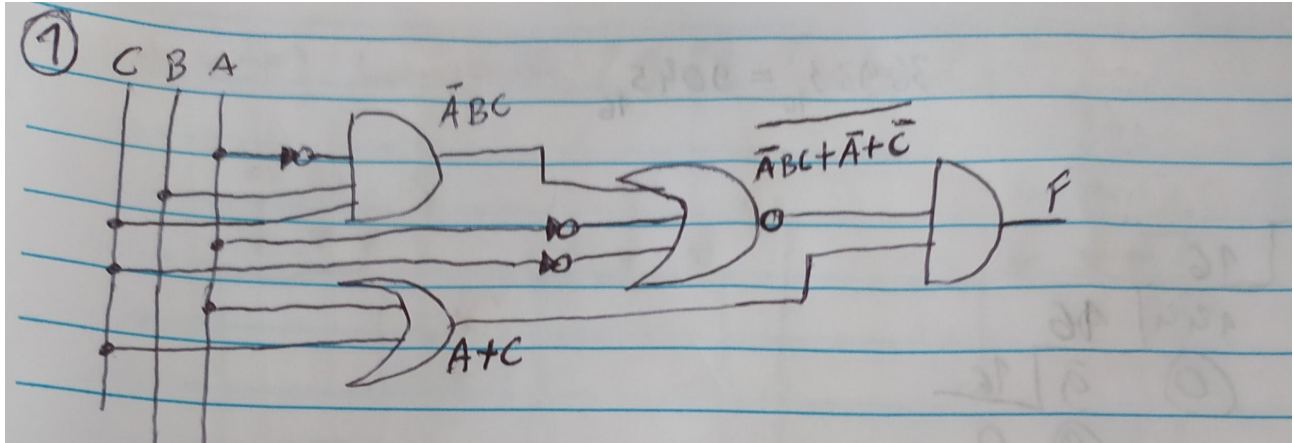

2)

②a) minha matrícula = 36904

36904

+11

36915 | 8

③ 4614 | 8

⑥ 576 | 8

⑩ 72 | 8

⑩ 9 | 8

① 1 | 8

① 0

$R = 110063_8$

②b)  $301D_{16} = 0011|0000|0001|1101_2$

②c)  $1001110_2 = 78_{10}$

$$1001110 = 2^6 \cdot 1 + 2^5 \cdot 0 + 2^4 \cdot 0 + 2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 + 2^1 \cdot 1 + 2^0 \cdot 0 = 64 + 8 + 4 + 2$$

6543210

②d)  $357_8 = 011|101|111 = EF_{16}$

4)

④

$X_3$	$X_2$	$X_1$	$X_0$	$F$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

	$\bar{X}_3$	$X_3$	
$\bar{X}_1$	0	0	0
$\bar{X}_1$	0	1	0
$X_1$	0	1	0
$\bar{X}_1$	0	1	0
$\bar{X}_2$		$X_2$	$\bar{X}_2$

$$\bar{X}_3 X_2 X_0 + \bar{X}_3 X_2 X_1 + X_3 \bar{X}_2 \bar{X}_1$$

5)

⑤

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


  
  

O circuito equivale a porta lógica NAND



6)

⑥

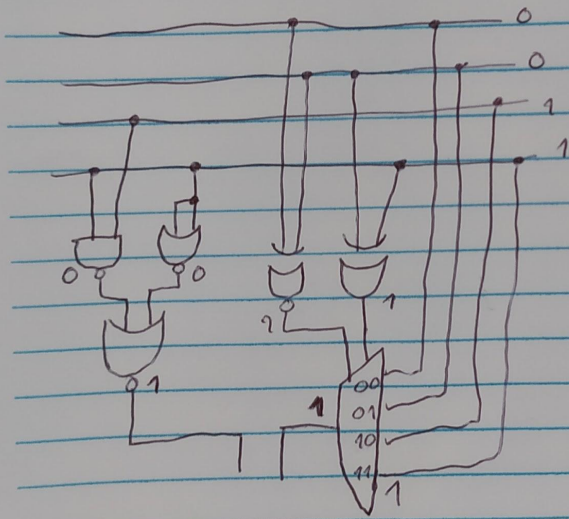


Pelos valores finais teremos dado 1 e 1, o decodificador selecionado é o quarto, ignorando os 3 bits superiores, por darem 0.


O primeiro OR será 0,

O segundo OR será 1,  
O terceiro OR será 0,  
e o circuito somador final dará 1.

Parte final

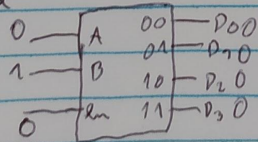

$$\underline{00100000}_2 = 20_{16}$$

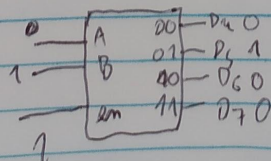

REDMI NOTE 8  
AI QUAD CAMERA

kajoma