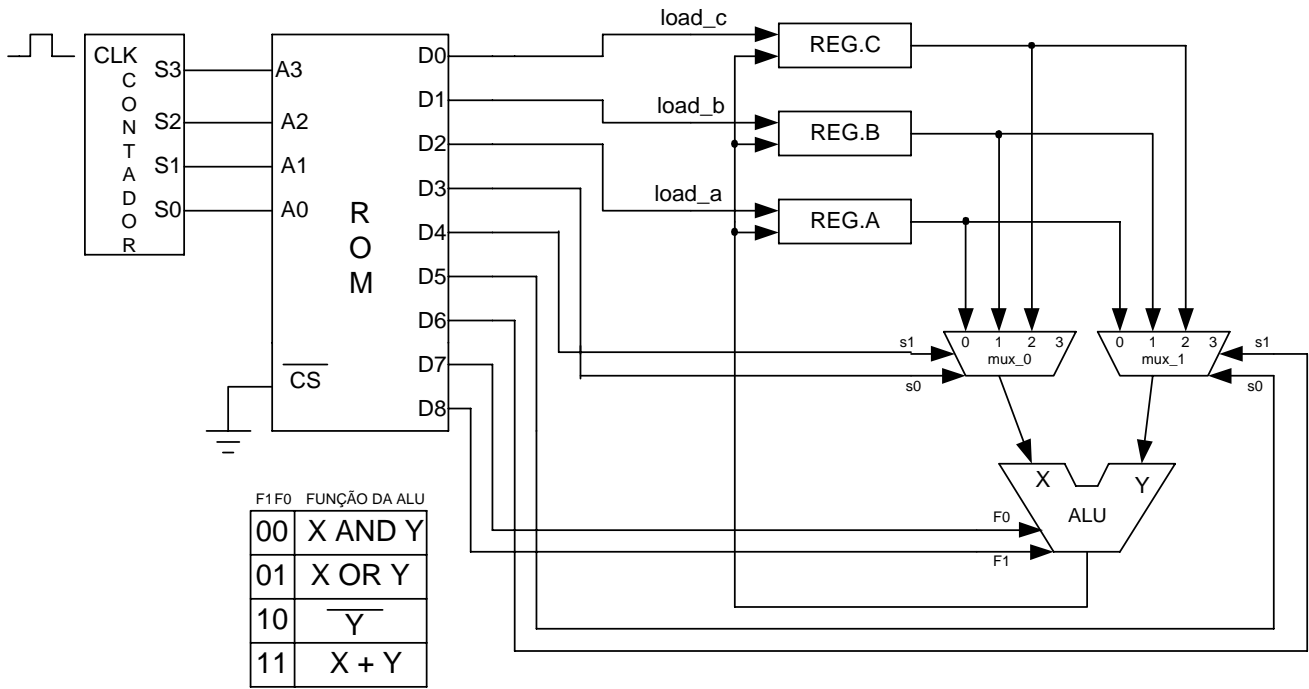


Dado o circuito abaixo, preencha o conteúdo da ROM para que seja possível realizar a seguinte operação:  $REG\_B = 5 * REG\_A - REG\_C$ , ( O RESULTADO DA OPERAÇÃO: CINCO VEZES O VALOR INICIAL DO REGISTRADOR A, MENOS O VALOR DO REGISTRADOR C, E DEVERÁ SER GUARDADO NO REGISTRADOR B). Os registradores são de transição positiva.

[illegible]